

Carga C_1 : $R_c = 2,00 \text{ } \Omega$.

Potência nominal: $S_{T_1}^b = 80 \text{ MVA}$.

Tensão nominal: $V_b^b = 13,8 \text{ kV}$,

Reatância trifásica: $x_M^b = 10\% = 0,10 \text{ p.u.}$

Motor M_1

Potência nominal: $S_{T_1}^b = 100 \text{ MVA}$.

Reatância de dispersão: $x_T^b = 8\% = 0,08 \text{ p.u.}$

$a_T^b = 138A/13,8Y \text{ kV}$,

Transformador T_2

Potência nominal: $S_{T_1}^b = 120 \text{ MVA}$.

Reatância de dispersão: $x_T^b = 8\% = 0,08 \text{ p.u.}$

$a_T^b = 13,8Y/138A \text{ kV}$,

Transformador T_1

Tensão nominal: $V_{G_2}^b = 16 \text{ kV}$.

Potência nominal: $S_{G_2}^b = 50 \text{ MVA}$,

Reatância trifásica: $x_G^b = 10\% = 0,10 \text{ p.u.}$

Gerador G_2

Tensão nominal: $V_{G_1}^b = 16 \text{ kV}$.

Potência nominal: $S_{G_1}^b = 50 \text{ MVA}$,

Reatância trifásica: $x_G^b = 10\% = 0,10 \text{ p.u.}$


Gerador G_1

na base do sistema.

transforma-los para essas unidades antes de iniciar o cálculo dos valores p.u. se os dados originais não estiverem nessa forma, normalmente é conveniente as potências são potências trifásicas e as impedâncias são valores por fase; são listados a seguir. As tensões das bases são tensões de linha (fase-fase) (em unidades físicas ou em unidades p.u. em bases dos próprios equipamentos) uma carga (C_1) e uma linha de transmissão (L_1). Os parâmetros do sistema G_2 , dois transformadores (T_1 , elevador, e T_2 , abaxiador), um motor (M_1), e A Fig. 7.19 ilustra um sistema radial constituído de dois geradores (G_1 e G_2),

7.4.1 Unidades p.u. para sistemas radiais

Figura 7.19: Exemplo de sistema radial para cálculo de unidades p.u.

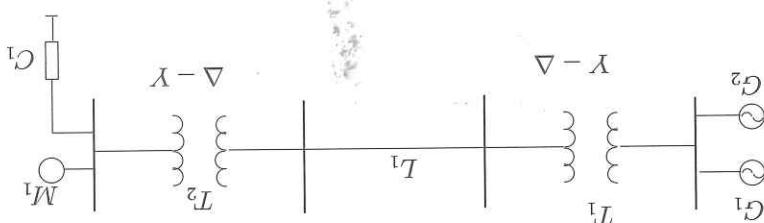

Linha de transmissão L_1

Reatância: $x_{L_1} = 19,044 \Omega$

Vamos agora passar esses dados para uma base p.u. do sistema, arbitrando-se as bases de tensão e de potência da linha de transmissão L_1 ($V_{L_1}^b = 138$ kV e $S_{L_1}^b = 100$ MVA, respectivamente) como sendo as bases para o sistema. Esses valores de base da linha são *exportados* para o resto do sistema através das relações nominais de transformação dos dois transformadores, T_1 e T_2 .

Novas tensões de base

A base da tensão da linha foi arbitrada como base de tensão do sistema ($V_{L_1}^b = 138$ kV). A nova base de tensão do lado dos geradores G_1 e G_2 é determinada a partir desse valor e da relação nominal de transformação do transformador T_1 e é dada por

$$V_{G_1}^{b,sis} = V_{G_2}^{b,sis} = a_{T_1}^b V_{L_1}^b,$$

ou seja,

$$V_{G_1}^{b,sis} = V_{G_2}^{b,sis} = 138 \text{ kV} \frac{13,8 \text{ kV}}{138 \text{ kV}} = 13,8 \text{ kV}.$$

Analogamente, do lado da carga, temos:

$$V_{M_1}^{b,sis} = V_{C_1}^{b,sis} = \frac{V_{L_1}^b}{a_{T_2}^b},$$

ou seja,

$$V_{M_1}^{b,sis} = V_{C_1}^{b,sis} = 138 \text{ kV} \frac{13,8 \text{ kV}}{138 \text{ kV}} = 13,8 \text{ kV}.$$

Novas impedâncias de base

A base da tensão da linha foi arbitrada como base de tensão do sistema ($V_{L_1}^b = 138$ kV). A base de impedância (resistência) na linha é dada por

$$z_{L_1}^b = \frac{(V_{L_1}^b)^2}{S_{L_1}^b} = \frac{(138 \text{ kV})^2}{100 \text{ MVA}} = 190,44 \Omega.$$

Note que esta é a própria base de impedância utilizada para expressar a reatância p.u. da linha. O mesmo não ocorre com os geradores, como veremos a seguir.

A base original de impedância do transformador T_1 , do lado da alta e que pode ser utilizada para expressar a sua reatância transitória (a base do lado da baixa levaria ao mesmo valor p.u., como sabemos) é

$$z_{T_1}^b = \frac{(V_{T_1}^{b,alta})^2}{S_{T_1}^b} = \frac{(138 \text{ kV})^2}{120 \text{ MVA}} = 158,7 \Omega.$$

$$x_{G_1}^{sis} = x_{G_2}^{sis} = x_{G_1}^{Zq} = x_{G_1} \frac{Zq_{sis}}{(16 \text{ kV})^2} = 0,27 \text{ p.u.}$$

Reatância transitoria:

$$\text{Geradores } G_1 \text{ e } G_2$$

novas unidade p.u.

Finalmente, podemos determinar os valores dos parâmetros do sistema nas

Grandezas em unidades p.u. do sistema

que, é claro, é o mesmo valor de base do motor M_1 .

$$Z_{b,sis}^{C_1} = \frac{S_q^{L_1}}{(V_{b,sis}^{C_1})^2} = \frac{100 \text{ MVA}}{(13,8 \text{ kV})^2}$$

A carga C_1 é dada em Δ e, assim sendo, não é necessário fazer conversão, basta calcularmos o valor da nova base, como feito a seguir:

$$Z_{b,sis}^{M_1} = \frac{S_q^{L_1}}{(V_{b,sis}^{M_1})^2} = \frac{100 \text{ MVA}}{(13,8 \text{ kV})^2}$$

Como a base sistemica de tensão do motor M_1 (base importada da Linha L_1) difere da base original utilizada pelo fabricante no cálculo da reatância transitoria, uma nova base deve ser calculada, conforme segue:

$$Z_{b,sis}^{M_1} = \frac{S_q^{M_1}}{(V_b^{M_1})^2} = \frac{80 \text{ MVA}}{(13,8 \text{ kV})^2}$$

A base original de impedância do motor M_1 , na qual o fabricante expressa a sua reatância transitoria, é

$$Z_{b,sis}^{C_1} = Z_{b,sis}^{G_2} = \frac{S_q^{L_1}}{(V_{b,sis}^{G_2})^2} = \frac{100 \text{ MVA}}{(13,8 \text{ kV})^2}$$

Como a base sistemica de tensão dos geradores G_1 e G_2 (base importada da Linha L_1) difere da base original utilizada pelo fabricante no cálculo da reatância transitoria, uma nova base deve ser calculada, conforme segue:

$$Z_{b,sis}^{G_1} = Z_{b,sis}^{G_2} = \frac{S_q^{G_1}}{(V_b^{G_2})^2} = \frac{50 \text{ MVA}}{(16 \text{ kV})^2}$$

Expressa as suas reatâncias transitorias, é

$$Z_{b,sis}^{T_1} = \frac{S_q^{L_1}}{(V_{b,alta}^{T_1})^2} = \frac{100 \text{ MVA}}{(138 \text{ kV})^2} = 190,44 \text{ A.}$$

A base sistemica de tensão do transformador T_1 , do lado da alta, é a mesma da Linha de transmissão T_1 . A base de potência, entretanto, difere, o que exige uma nova base (sistemica) para expressar a reatância transitoria,

Potência nominal na base do sistema:

$$S_{G_1}^{sis} = S_{G_2}^{sis} = \frac{50 \text{ MVA}}{100 \text{ MVA}} = 0,50 \text{ p.u.}$$

Tensão nominal na base do sistema:

$$V_{G_1}^{sis} = V_{G_2}^{sis} = \frac{16 \text{ kV}}{13,8 \text{ kV}} = 1,16 \text{ p.u.}$$

Transformador T_1

Relação de transformação:

$$a_{T_1}^{sis} = 1,0$$

Reatância de dispersão:

$$x_{T_1}^{sis} = x_{T_1} \frac{z_{T_1}^b}{z_{T_1}^{b,sis}} = x_{T_1} \frac{(138 \text{ kV})^2}{(120 \text{ MVA})} \frac{(100 \text{ MVA})}{(138 \text{ kV})^2} = 0,067 \text{ p.u.}$$

Potência nominal:

$$S_{T_1}^b = \frac{120 \text{ MVA}}{100 \text{ MVA}} = 1,20 \text{ p.u.}$$

Transformador T_2

Relação de transformação:

$$a_{T_2}^{sis} = 1,0$$

Reatância de dispersão:

$$x_{T_2}^{sis} = x_{T_2} \frac{z_{T_2}^b}{z_{T_2}^{b,sis}} = x_{T_2} \frac{(138 \text{ kV})^2}{(100 \text{ MVA})} \frac{(100 \text{ MVA})}{(138 \text{ kV})^2} = 0,08 \text{ p.u.}$$

Potência nominal:

$$S_{T_2}^b = \frac{100 \text{ MVA}}{100 \text{ MVA}} = 1,00 \text{ p.u.}$$

Motor M_1

Reatância transitória:

$$x_{M_1}^{sis} = x_{M_1} \frac{z_{M_1}^b}{z_{M_1}^{b,sis}} = x_{M_1} \frac{(13,8 \text{ kV})^2}{80 \text{ MVA}} \frac{(100 \text{ MVA})}{(13,8 \text{ kV})^2} = 0,10 \times 0,833$$

$$x_{M_1}^{sis} = 0,0833 \text{ p.u.}$$

em detalhes no que segue.

A malha se fecha através dos transformadores. Este caso então será discutido e também a dificuldade adicional, esta no caso ilustrado na Fig. 7.21: aqui pode ser tratada da mesma forma, ou seja, como no caso radial. A novidade, utilizando-se, quando necessário, as relações nominais de transformação dos sistemas como um todo e exportam-se essas bases para o resto do sistema se a tensão nominal é a potência nominal de uma das linhas como base para p.u. Segue os mesmos passos do exemplo estudado no item precedente: tomam-se variante da Fig. 7.20 mostra um sistema radial cujo cálculo dos parâmetros de ilustrar as dificuldades de se definir o sistema p.u. Para sistemas malhados, mostrados aqui são de certa forma artificiais e formam divisões com o objetivo das estudo istados a seguir. (As situações envolvendo transformadores $Y - \Delta$ dadas estão listados a seguir.)

As Figs. 7.20, 7.21 e 7.22 mostram variantes de um mesmo sistema cujos dados estão listados a seguir.

7.4.2 Unidades p.u. para sistemas malhados

$$V_{sis}^{L_1} = \frac{V_q^{L_1}}{V_q^{L_1}} = 1,00 \text{ p.u.}$$

Tensão nominal:

$$S_{sis}^{L_1} = \frac{S_q^{L_1}}{S_q^{L_1}} = 1,00 \text{ p.u.}$$

Potência nominal:

$$x^{L_1} = 10\% = 0,10 \text{ p.u.}$$

Reatância:

Linha de transmissão L_1 :

$$r_{sis}^{C_1} = \frac{r_{C_1}}{100 \text{ MVA}} = \frac{Z_{q,sis}^{C_1}}{(13,8 \text{ kV})^2} = 1,05 \text{ p.u.}$$

Resistência de carga:

$$\text{Carga } C_1: R_c = 2,00 \text{ }\Omega$$

$$V_{sis}^{M_1} = \frac{13,8 \text{ kV}}{13,8 \text{ kV}} = 1,00 \text{ p.u.}$$

Tensão nominal:

$$S_{sis}^{M_1} = \frac{80 \text{ MVA}}{100 \text{ MVA}} = 0,80 \text{ p.u.}$$

Potência nominal: